

实验五 时序逻辑电路

JS124620 高越

2025 年 5 月 2 日

一、实验和要求目的

实验目的

1. 掌握时序逻辑电路的一般设计过程
2. 掌握时序逻辑电路的时延分析方法, 了解时序逻辑电路对时钟信号相关参数的基本要求;
3. 掌握时序逻辑电路的基本调试方法, 熟练使用示波器观察波形图

实验要求

广告流水灯

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯, 该流水灯由八个 LED 灯组成, 工作时始终为 1 暗 7 亮, 且这一个暗灯循环右移。

1. 写出设计过程, 画出设计的逻辑电路图, 按图搭接电路
2. 将单脉冲加到系统时钟端, 静态验证实验电路
3. 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端, 用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 和 8 个 LED 上的波形。

二、实验原理

广告流水灯

硬件选择

实验要求设计一个广告流水灯, 该流水灯由 8 个 LED 组成, 工作时始终为 1 暗 7 亮, 且这一个暗灯循环右移, 故可先用一个同步时序电路产生一个递增的三位二进制数, 再将此二进制数的各位接入一个 3 线—8 线译码器, 产生各个 LED 灯的控制信号。查阅器件手册, 可知可以利用门电路和双 D 触发器 74HC74 组成一个 3 位同步二进制递增计数器, 利用 3 线—8 线译码器 74HC138 来产生 LED 灯的控制信号。

列出 3 位同步二进制递增计数器的状态转移真值表

设 3 位同步二进制递增计数器输出的三位二进制数为 $Q_2Q_1Q_0$, 则此电路的状态转移真值表如表 1 所示。

列出状态转移方程组

观察状态转移真值表，不难得出电路的状态转移方程组：

$$\begin{aligned} Q_0^{n+1} &= D_0^n = \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} &= D_1^n = Q_1^n \oplus Q_0^n \\ Q_2^{n+1} &= D_2^n = Q_2^n \oplus (Q_1^n \cdot Q_0^n) \end{aligned}$$

现态			次态		
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

表 1: 3 位同步二进制递增计数器的状态转移真值表

三、 实验仪器

四、 实验记录

记录真值表验证结果。

五、 实验分析

符不符合预期。

六、 实验小结

瞎写点东西。